


① CHAVE = C

$\begin{cases} C=0 \Rightarrow A \\ C=1 \Rightarrow B \end{cases}$

C	A	B	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

	\bar{A}	A
\bar{C}	0	0
C	0	1
\bar{B}	1	1
B	0	0

$$S = \bar{C}A + CB$$

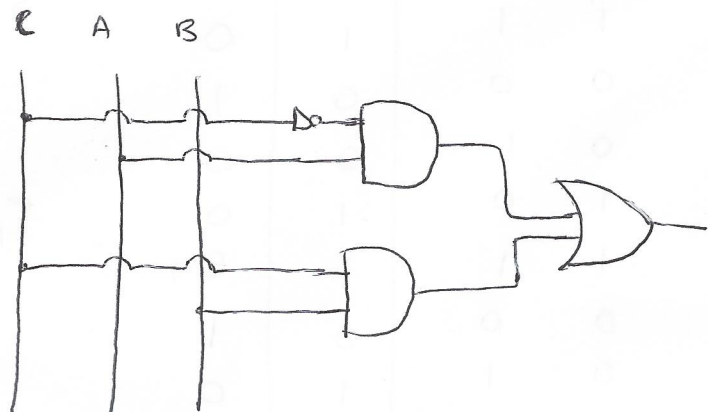

② SENSOR = S

$\begin{cases} \text{com ÁGUA} = 1 \\ \text{SEM ÁGUA} = 0 \end{cases}$

BOTÃO = B

$\begin{cases} \text{ATIVADO} = 1 \\ \text{DESATIVADO} = 0 \end{cases}$

ELETROVÁLVULAS

$\begin{cases} \text{LIGADA} = 1 \\ \text{DESLIGADA} = 0 \end{cases}$


B	S	E_E	E_S
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$E_E = B\bar{S}$$

$$E_S = \bar{B}\bar{S} + \bar{B}S$$

	\bar{S}	S
\bar{B}	1	1
B	0	0

$$E_S = \bar{B}$$

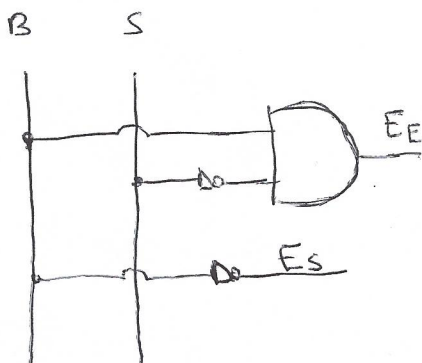

- ③ SENSOR 1 = S_1
 SENSOR 2 = S_2
 BOTÃO 1 = B_1
 BOTÃO 2 = B_2

S_1	S_2	B_1	B_2	E_E	E_S
0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0

MAPA VK PARA E_E

	$\overline{B_1}$	B_1	
$\overline{S_1}$	0	1	1
S_1	0	0	1
	$\overline{B_2}$	B_2	$\overline{S_2}$
	0	1	0
	1	1	0

$$E_E = \overline{S_1}B_1 + S_1\overline{B_2}$$

	$\overline{B_1}$	B_1	
$\overline{S_1}$	1	0	0
S_1	1	0	0
	$\overline{B_2}$	B_2	$\overline{S_2}$
	1	0	0
	0	0	0

$$E_S = \overline{B_1} \cdot \overline{B_2}$$

S_1 S_2 B_1 B_2

